

Hur förändras ljusstyrkan av lampa 2 om vi sätter en sladd mellan A och B? Lamporna är likadana.

